



DCC

DEPARTAMENTO DE CIENCIA
DE LA COMPUTACIÓN

IIC2343 – Arquitectura de Computadores

Clase 3 – ALU

Susana Figueroa

Sumador-Restador

- Hace varias diapos atrás dijimos que queríamos tener un circuito que sea capaz de sumar y restar.
- Sabemos que nuestro circuito sumador lo puede lograr, pero necesitamos una forma de seleccionar el input B sea su complemento de 2 para la resta. Cómo podemos lograr esto?

Sumador-Restador

- Hace varias diapos atrás dijimos que queríamos tener un circuito que sea capaz de sumar y restar.
- Sabemos que nuestro circuito sumador lo puede lograr, pero necesitamos una forma de seleccionar el input B sea su complemento de 2 para la resta. Cómo podemos lograr esto? **Con multiplexores!**

Sumador-Restador


- Hace varias diapos atrás dijimos que queríamos tener un circuito que sea capaz de sumar y restar.
- Sabemos que nuestro circuito sumador lo puede lograr, pero necesitamos una forma de seleccionar el input B sea su complemento de 2 para la resta. Cómo podemos lograr esto? **Con multiplexores!**

Veamos cómo queda un sumador-restador de 4 bits...

- Usaremos S para indicar si la operación que se quiere realizar es una suma o resta.
 - $S = 0$ indica suma
 - $S = 1$ indica resta
- El S nos sirve como selector para los multiplexores. Si $S = 1$ se usara la negación de B como input para el sumador.
- También el S nos indica el carry inicial para el sumador.

ALU


- Que es la ALU? Es la unidad aritmética lógica de un computador.
- Es un circuito que se encarga de realizar operaciones lógicas (como AND y OR) y aritméticas (como la suma y resta) sobre dos operandos.
- Los operandos que utiliza: A y B, van a ser de n bits cada uno.
- El resultado R de la operación es también de n bits.
- Tiene una señal de control S de m bits que permite seleccionar entre máximo 2^m operaciones.

 

ALU


- Que es la ALU? Es la unidad aritmética lógica de un computador.
- Es un circuito que se encarga de realizar operaciones lógicas (como AND y OR) y aritméticas (como la suma y resta) sobre dos operandos.
- Los operandos que utiliza: A y B, van a ser de n bits cada uno.
- El resultado R de la operación es también de n bits.
- Tiene una señal de control S de m bits que permite seleccionar entre máximo 2^m operaciones.

 Por ahora vamos a considerar que nuestro computador básico tiene solamente 8 operaciones ($m=3$) y opera sobre números de 8 bits ($n=8$).




ALU

 - Entonces si nuestra ALU va a ser capaz de realizar 8 operaciones y sabemos que tenemos la suma y la resta. Cuáles son las otras 6 operaciones?



ALU

 - Entonces si nuestra ALU va a ser capaz de realizar 8 operaciones y sabemos que tenemos la suma y la resta. Cuáles son las otras 6 operaciones?
- Vamos a tener:
 - $A + B$
 - $A - B$
 - $A \text{ AND } B$
 - $A \text{ OR } B$
 - $\text{NOT } A$
 - $A \text{ XOR } B$




ALU

- Entonces si nuestra ALU va a ser capaz de realizar 8 operaciones y sabemos que tenemos la suma y la resta. Cuáles son las otras 6 operaciones?

- Vamos a tener:





- $A + B$
- $A - B$
- $A \text{ AND } B$
- $A \text{ OR } B$
- $\text{NOT } A$
- $A \text{ XOR } B$

 Operaciones lógicas super básicas pero muy útiles para aplicaciones más complejas



ALU

    - Así se ven los circuitos de las operaciones lógicas.
- Recordar que cada operación se realiza bit a bit, esta es solo una forma de representarlo para que quede más compacto.







ALU

Coincidiremos...

A = 1101

B = 1010

    - Así se ven los circuitos de las operaciones lógicas.
- Recordar que cada operación se realiza bit a bit, esta es solo una forma de representarlo para que quede más compacto.




ALU

Coincidiremos...


A = 1101

B = 1010

 
- Así se ven los circuitos de las operaciones lógicas.
- Recordar que cada operación se realiza bit a bit, esta es solo una forma de representarlo para que quede más compacto.




1000

 

1111

 


0010

 

0111

ALU

 - Entonces si nuestra ALU va a ser capaz de realizar 8 operaciones y sabemos que tenemos la suma y la resta. Cuáles son las otras 6 operaciones?
- Vamos a tener:
 - $A + B$
 - $A - B$
 - $A \text{ AND } B$
 - $A \text{ OR } B$
 - NOT A
 - $A \text{ XOR } B$
 - Shift Left A
 - Shift Right A



ALU: Shifts

- Los shifts corresponden a desplazar el numero una posición a la izquierda o derecha.
 - El bit que sale se descarta.
 - Quedará una posición vacía:
 - SHL: se rellena con 0
 - SHR: se mantiene el bit

Shift Left

0 1 0 0 1 0 1 1
1 0 0 1 0 1 1 0

Shift Right

0 1 0 0 1 0 1 1
0 0 1 0 0 1 0 1

ALU: Shifts

- Los shifts corresponden a desplazar el numero una posición a la izquierda o derecha.
 - El bit que sale se descarta.
 - Quedará una posición vacía:
 - SHL: se rellena con 0
 - SHR: se mantiene el bit *por qué??*

Shift Left

0 1 0 0 1 0 1 1
1 0 0 1 0 1 1 0

Shift Right

0 1 0 0 1 0 1 1
0 0 1 0 0 1 0 1

ALU: Shifts

- Los shifts parecen no representar nada, pero en realidad son muy útiles.
- SHL: Veamos que representa.
 - $\text{SHL}(0010) = 0100$

ALU: Shifts

- Los shifts parecen no representar nada, pero en realidad son muy útiles.
- SHL: Veamos que representa.
 - $\text{SHL}(0010) = 0100$
 - $\text{SHL}(0101) = 1010$

ALU: Shifts

- Los shifts parecen no representar nada, pero en realidad son muy útiles.
- SHL: Veamos que representa.
 - $\text{SHL}(0010) = 0100$
 - $\text{SHL}(0101) = 1010$

Multiplicación por 2!

ALU: Shifts

- Los shifts parecen no representar nada, pero en realidad son muy útiles.
- SHL: Veamos que representa.
 - $\text{SHL}(0010) = 0100$
 - $\text{SHL}(0101) = 1010$
- SHR: Veamos que representa.
 - $\text{SHR}(0010) = 0001$

Multiplicación por 2!

ALU: Shifts

- Los shifts parecen no representar nada, pero en realidad son muy útiles.
- SHL: Veamos que representa.
 - $\text{SHL}(0010) = 0100$
 - $\text{SHL}(0101) = 1010$
- SHR: Veamos que representa.
 - $\text{SHR}(0010) = 0001$
 - $\text{SHR}(0101) = 0010$

Multiplicación por 2!

ALU: Shifts

- Los shifts parecen no representar nada, pero en realidad son muy útiles.
- SHL: Veamos que representa.
 - $\text{SHL}(0010) = 0100$
 - $\text{SHL}(0101) = 1010$
- SHR: Veamos que representa.
 - $\text{SHR}(0010) = 0001$
 - $\text{SHR}(0101) = 0010$

Multiplicación por 2!

División entera por 2!

ALU: Shifts

- Los shifts parecen no representar nada, pero en realidad son muy útiles.
- SHL: Veamos que representa.
 - $\text{SHL}(0010) = 0100$
 - $\text{SHL}(0101) = 1010$
- SHR: Veamos que representa.
 - $\text{SHR}(0010) = 0001$
 - $\text{SHR}(0101) = 0010$

Multiplicación por 2!


División entera por 2!

Estas operaciones nos permiten implementar algoritmos más eficientes.

Por ejemplo, si queremos multiplicar no necesitamos repetir la suma n veces, sino que podemos primero multiplicar por la mayor potencia de 2 (usando SHL) y luego sumar la cantidad necesaria para llegar a n .

ALU

 - Con esto tenemos lista nuestra ALU de 8 operaciones.



S ₂	S ₁	S ₀	Operación
0	0	0	Suma
0	0	1	Resta
0	1	0	AND
0	1	1	OR
1	0	0	NOT
1	0	1	XOR
1	1	0	SHL
1	1	1	SHR

- El R corresponderá al resultado de la operación que se “ejecutó” según lo que indica S.
 - S = 100, entonces R = NOT A
 - S = 001, entonces R = A - B

... Overflow

- Hay que tener ciertas consideraciones al sumar y restar números en binario.
- Como vamos a tener números de una cantidad fija de bits (por ejemplo 8 bits), el resultado de las operaciones también debe ser del mismo tamaño. Pero van a haber veces donde el resultado real no va a caber en la cantidad de bits que tenemos para representar.

$$\begin{array}{r} 11001011 \\ + 01001010 \\ \hline 100010101 \end{array}$$

- ¿Cuál es el problema?

... Overflow

- Hay que tener ciertas consideraciones al sumar y restar números en binario.
- Como vamos a tener números de una cantidad fija de bits (por ejemplo 8 bits), el resultado de las operaciones también debe ser del mismo tamaño. Pero van a haber veces donde el resultado real no va a caber en la cantidad de bits que tenemos para representar.

$$\begin{array}{r} 11001011 \\ + 01001010 \\ \hline \text{X}100010101 \end{array}$$

- **Cuál es el problema?** El número que “verá” el computador es el número de 8 bits, pero este número no “calza” con la magnitud esperada del resultado.
- Esto se vuelve aún más problemático cuando estamos trabajando con números con signo.

... Overflow

- Consideremos la siguiente suma de números **con** signo.
- Se ve todo bien...

$$\begin{array}{r} \quad 01001011 \quad (75) \\ + \quad 01001010 \quad (74) \\ \hline 10010101 \quad (149) \end{array}$$

... Overflow

- Consideremos la siguiente suma de números **con** signo.
- Se ve todo bien... **Nooooo!!**
- Como estamos trabajando con números con signo, el resultado también tiene signo.

$$\begin{array}{r} 01001011 \quad (75) \\ + 01001010 \quad (74) \\ \hline 10010101 \quad (149) \end{array}$$

... Overflow

- Consideremos la siguiente suma de números **con** signo.
- Se ve todo bien... **Nooooo!!**
- Como estamos trabajando con números con signo, el resultado también tiene signo.

$$\begin{array}{r} 01001011 \quad (75) \\ + 01001010 \quad (74) \\ \hline 10010101 \quad (-107) \end{array}$$

- Qué pasó? Sumamos dos números positivos y el resultado nos dio negativo.
- Cada vez que se produzca un cambio de signo inesperado, lo llamaremos **overflow**.
- Esto puede pasar tanto en la suma como en la resta.

... Overflow

- Consideremos la resta de 109 con -19

$$\begin{array}{r} 01101101 \quad (109) \\ - 11101101 \quad (-19) \\ \hline \end{array}$$

... Overflow

- Consideremos la resta de 109 con -19
- Es correcto el resultado?

$$\begin{array}{r} 01101101 \quad (109) \\ + 00010011 \quad (19) \\ \hline 10000000 \quad (128) \end{array}$$

... Overflow


- Consideremos la resta de 109 con -19
- Es correcto el resultado? Nuevamente tenemos que considerar el signo del resultado.

$$\begin{array}{r} 01101101 \quad (109) \\ + 00010011 \quad (19) \\ \hline 10000000 \quad (-128) \end{array}$$

- Ahora restamos un numero positivo grande, con un numero negativo chico y nos dio un numero negativo de resultado. Esto corresponde a un *overflow*.
- Hay más casos de overflows, pueden intentar buscarlos por su cuenta :)

ALU

 
- Con lo que tenemos hasta ahora somos capaces de realizar 8 operaciones diferentes sobre 2 números de 8 bits, pero que pasa si queremos usar los resultados anteriores para una operación?... Hasta ahora no podemos.
- Que podríamos hacer para lograr esto? Podríamos conectar la salida de la ALU a uno de los operandos a través de un multiplexor.



ALU

- Con lo que tenemos hasta ahora somos capaces de realizar 8 operaciones diferentes sobre 2 números de 8 bits, pero que pasa si queremos usar los resultados anteriores para una operación?... Hasta ahora no podemos.
- Que podríamos hacer para lograr esto? Podríamos conectar la salida de la ALU a uno de los operandos a través de un multiplexor.

Qué problemas nos vamos a encontrar?

 

Latch

- Para lograr que valores perduren, necesitamos agregar memoria a nuestro computador. Pero es más fácil decirlo que hacerlo.
- Necesitamos construir un circuito que nos permita mantener información en el tiempo.
- El circuito más básico que veremos que permite preservar estados anteriores es el **latch**. Este se construye solamente con 2 compuertas NAND.



DCC

DEPARTAMENTO DE CIENCIA
DE LA COMPUTACIÓN

IIC2343 – Arquitectura de Computadores

Clase 3 – ALU

Susana Figueroa