



**DCC**  
DEPARTAMENTO DE CIENCIA  
DE LA COMPUTACIÓN

# **IIC2343 – Arquitectura de Computadores**

**Clase 2 – Lógica Digital (continuación...)**

**Susana Figueroa**

**Ahora... que pasa si queremos restar dos números binarios? Nos sirve el sumador que acabamos de diseñar?**

## Representación de Números Negativos

- Si queremos usar el circuito sumador para restar, necesitamos primero tener una forma de representar números negativos.
- Para poder encontrar la mejor manera de representarlos, primero hay que darnos cuenta de que propiedad queremos que cumpla nuestra representación.
- Pensemos en números decimales, tenemos que la resta cumple con lo siguiente.

$$A - B = A + (-B)$$

Es decir, que tenemos un inverso aditivo para B.

- Entonces vamos a buscar una representación para números negativos en binario tal que

$$A + (-A) = 0$$

## Representación de Números Negativos: Signo / Magnitud

- Nuestra primera intuición de como representar negativos puede ser tener un bit extra que indique el signo del número.
- Es decir, que si el número es negativo el bit más significativo (más a la izquierda) debe valer 1, y si es positivo debe ser 0.
- Ejemplos de cómo quedaría esta representación:

$$\begin{array}{lcl} 3_{10} & \xrightarrow{\text{Base 2}} & 11_2 \xrightarrow{S/M} 011_2 \\ -3_{10} & \xrightarrow{\text{Base 2}} & -11_2 \xrightarrow{S/M} 111_2 \end{array}$$

Es importante siempre agregar un bit extra para el signo. Si la magnitud del número se representa en  $n$  bits, entonces el número con signo quedará de  $n+1$  bits.

## Representación de Números Negativos: Signo / Magnitud

- Nuestra primera intuición de como representar negativos puede ser tener un bit extra que indique el signo del número.
- Es decir, que si el número es negativo el bit más significativo (más a la izquierda) debe valer 1, y si es positivo debe ser 0.
- Ejemplos de cómo quedaría esta representación:

$$\begin{array}{lcl} 3_{10} & \xrightarrow{\text{Base 2}} & 11_2 \xrightarrow{\text{S/M}} 011_2 \\ -3_{10} & \xrightarrow{\text{Base 2}} & -11_2 \xrightarrow{\text{S/M}} 111_2 \end{array}$$

Es importante siempre agregar un bit extra para el signo. Si la magnitud del número se representa en n bits, entonces el número con signo quedará de n+1 bits. **Pero cumple con tener inverso aditivo?**

## Representación de Números Negativos: Signo / Magnitud

- Probemos si cumple con la propiedad con un ejemplo:

$$5 + (-5)$$

Pasamos ambos números a su representación signo-magnitud

$$\begin{aligned} 0101 + (1101) \\ = 10010 \end{aligned}$$

Entonces, la representación cumple que el inverso aditivo de un número sea el mismo, pero con signo opuesto?

## Representación de Números Negativos: Signo / Magnitud

- Probemos si cumple con la propiedad con un ejemplo:

$$5 + (-5)$$

Pasamos ambos números a su representación signo-magnitud

$$\begin{aligned} 0101 + (1101) \\ = 10010 \end{aligned}$$

Entonces, la representación cumple que el inverso aditivo de un número sea el mismo, pero con signo opuesto? **Noo!**

## Representación de Números Negativos: Signo / Magnitud

- Probemos si cumple con la propiedad con un ejemplo:

$$5 + (-5)$$

Pasamos ambos números a su representación signo-magnitud

$$\begin{aligned} 0101 + (1101) \\ = 10010 \end{aligned}$$

Entonces, la representación cumple que el inverso aditivo de un número sea el mismo, pero con signo opuesto? **Noo!**

Debemos seguir con la búsqueda de encontrar una buena representación.



## Representación de Números Negativos: Complemento de 1

- Para la siguiente representación usaremos el complemento de 1 del número binario, cuál es esta? Corresponde a invertir todos los bits del número.
- Para obtener el numero en complemento de 1, es necesario que el bit más significativo sea un 0, en caso de que no lo sea se debe agregar uno.
  - Si el número a representar es negativo, todos los bits del número se invierten.
  - Si el número a representar es positivo, se mantiene igual.

- Por ejemplo,

$$\begin{aligned} & \bullet \quad 5_{10} \xrightarrow{\text{Base 2}} 101_2 \xrightarrow{C_1} 0101_2 \\ & \bullet \quad -5_{10} \xrightarrow{\text{Base 2}} -101_2 \xrightarrow{C_1} 1010_2 \end{aligned}$$

- Ahora si... Cumple esta representación con el inverso aditivo?

## Representación de Números Negativos: Complemento de 1

- Probemos si cumple con la propiedad

$$5 + (-5)$$

Pasamos ambos números a su representación en complemento de 1.

$$\begin{aligned}0101 + (1010) \\ = 1111\end{aligned}$$

Entonces, aunque la representación no es perfecta podemos ver que estamos llegando a algo. Qué pasa si le sumamos un 1?

## Representación de Números Negativos: Complemento de 2

- Ahora veremos complemento de 2. Cual es esta representacion? Es complemento de 1 y después se suma 1.
- Para obtener el numero en complemento de 2, es necesario que el bit más significativo sea un 0, en caso de que no lo sea se debe agregar uno.
  - Si el número a representar es negativo, todos los bits del número se invierten y después se suma 1.
  - Si el número a representar es positivo, se mantiene igual.

- Por ejemplo,

$$\begin{aligned}
 & \bullet \quad 5_{10} \xrightarrow{\text{Base 2}} 101_2 \xrightarrow{C_2} 0101_2 \\
 & \bullet \quad -5_{10} \xrightarrow{\text{Base 2}} -101_2 \xrightarrow{C_2} 1010_2 + 1_2 = 1011_2
 \end{aligned}$$

- Ahora si... Cumple esta representación con el inverso aditivo?

## Representación de Números Negativos: Complemento de 2

- Probemos si cumple con la propiedad

$$5 + (-5)$$

Pasamos ambos números a su representación en complemento de 2.

$$\begin{aligned} 0101 + (1011) \\ = 10000 \end{aligned}$$

Es esto igual a 0?

## Representación de Números Negativos: Complemento de 2

- Probemos si cumple con la propiedad

$$5 + (-5)$$

Pasamos ambos números a su representación en complemento de 2.

$$\begin{aligned}0101 + (1011) \\ = 10000\end{aligned}$$

Es esto igual a 0? **Si!!!**

## Representación de Números Negativos: Complemento de 2

- Probemos si cumple con la propiedad

$$5 + (-5)$$

Pasamos ambos números a su representación en complemento de 2.


$$\begin{aligned} 0101 + (1011) \\ = 10000 \end{aligned}$$

Es esto igual a 0? **Si!!!**

Recordar que cuando sumamos números de  $n$  bits, esperamos que el resultado sea de  $n$  bits también. El resto corresponde al carry, el cual no vamos a considerar para el valor del resultado de la suma (como lo hicimos para el half adder, separamos suma y carry).

 
## Circuito Restador

- Entonces ahora tenemos una forma de representar números negativos de tal manera que podamos usar,
  - $A - B = A + (-B)$
- Como sabemos que podemos restar, sumando A con el inverso aditivo de B, podemos usar el mismo circuito sumador, pero con una modificación en los inputs.


 
## Circuito Restador


- Entonces ahora tenemos una forma de representar números negativos de tal manera que podamos usar,
  - $A - B = A + (-B)$
- Como sabemos que podemos restar, sumando A con el inverso aditivo de B, podemos usar el mismo circuito sumador, pero con una modificación en los inputs.
- Cuál modificación?




 
## Circuito Restador


- Entonces ahora tenemos una forma de representar números negativos de tal manera que podamos usar,
  - $A - B = A + (-B)$
- Como sabemos que podemos restar, sumando A con el inverso aditivo de B, podemos usar el mismo circuito sumador, pero con una modificación en los inputs.
- Cuál modificación? Ya no queremos tener a B como input del circuito sumador, si no que su complemento de 2.


 
## Circuito Restador

- Entonces ahora tenemos una forma de representar números negativos de tal manera que podamos usar,
  - $A - B = A + (-B)$


- Como sabemos que podemos restar, sumando A con el inverso aditivo de B, podemos usar el mismo circuito sumador, pero con una modificación en los inputs.
- Cuál modificación? Ya no queremos tener a B como input del circuito sumador, si no que su complemento de 2.
- Cómo podemos hacer que el input sea en complemento de 2?


 
## Circuito Restador

- Entonces ahora tenemos una forma de representar números negativos de tal manera que podamos usar,
  - $A - B = A + (-B)$


- Como sabemos que podemos restar, sumando A con el inverso aditivo de B, podemos usar el mismo circuito sumador, pero con una modificación en los inputs.
- Cuál modificación? Ya no queremos tener a B como input del circuito sumador, si no que su complemento de 2.
- Cómo podemos hacer que el input sea en complemento de 2? Necesitamos invertir B (negar)


 
## Circuito Restador

- Entonces ahora tenemos una forma de representar números negativos de tal manera que podamos usar,
  - $A - B = A + (-B)$


- Como sabemos que podemos restar, sumando A con el inverso aditivo de B, podemos usar el mismo circuito sumador, pero con una modificación en los inputs.
- Cuál modificación? Ya no queremos tener a B como input del circuito sumador, si no que su complemento de 2.
- Cómo podemos hacer que el input sea en complemento de 2? Necesitamos invertir B (negar) y sumar 1.


 
## Circuito Restador


- Entonces ahora tenemos una forma de representar números negativos de tal manera que podamos usar,
  - $A - B = A + (-B)$

- Como sabemos que podemos restar, sumando A con el inverso aditivo de B, podemos usar el mismo circuito sumador, pero con una modificación en los inputs.
- Cuál modificación? Ya no queremos tener a B como input del circuito sumador, si no que su complemento de 2.
- Cómo podemos hacer que el input sea en complemento de 2? Necesitamos invertir B (negar) y sumar 1.
- Cómo podemos sumar 1?


 
## Circuito Restador

- Entonces ahora tenemos una forma de representar números negativos de tal manera que podamos usar,
  - $A - B = A + (-B)$
- Como sabemos que podemos restar, sumando A con el inverso aditivo de B, podemos usar el mismo circuito sumador, pero con una modificación en los inputs.
- Cuál modificación? Ya no queremos tener a B como input del circuito sumador, si no que su complemento de 2.
- Cómo podemos hacer que el input sea en complemento de 2? Necesitamos invertir B (negar) y sumar 1.
- Cómo podemos sumar 1? Podemos usar el carry inicial para sumar.



## Extra: Minterms y Maxterms

- Para poder obtener un circuito combinacional a partir de una tabla de verdad es super sencillo, talvez es tedioso pero fácil.
- Primero, debes identificar cuantos 1's y 0's.
  - Si hay **menos** 1's: **Minterms**
  - Si hay **menos** 0's: **Maxterms**
  - Si hay igual cantidad: Da lo mismo cual usar

x	y	z	f (x, y, z)
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

## Extra: Minterms y Maxterms

- Para poder obtener un circuito combinacional a partir de una tabla de verdad es super sencillo, talvez es tedioso pero fácil.
- Primero, debes identificar cuantos 1's y 0's hay en el output.
  - Si hay **menos** 1's: **Minterms**
  - Si hay **menos** 0's: **Maxterms**
  - Si hay igual cantidad: Da lo mismo cual usar
- Contemos primero la cantidad de 1's.

x	y	z	f (x, y, z)
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1



## Extra: Minterms y Maxterms

- Para poder obtener un circuito combinacional a partir de una tabla de verdad es super sencillo, talvez es tedioso pero fácil.
- Primero, debes identificar cuantos 1's y 0's hay en el output.
  - Si hay **menos** 1's: **Minterms**
  - Si hay **menos** 0's: **Maxterms**
  - Si hay igual cantidad: Da lo mismo cual usar
- Contemos primero la cantidad de 1's.
- Contemos la cantidad de 0's.

x	y	z	f (x, y, z)
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

## Extra: Minterms y Maxterms

- Para poder obtener un circuito combinacional a partir de una tabla de verdad es super sencillo, talvez es tedioso pero fácil.
- Primero, debes identificar cuantos 1's y 0's hay en el output.
  - Si hay **menos** 1's: **Minterms**
  - Si hay **menos** 0's: **Maxterms**
  - Si hay igual cantidad: Da lo mismo cual usar
- Contemos primero la cantidad de 1's.
- Contemos la cantidad de 0's.

Como tienen la misma cantidad no importa cual usar.

x	y	z	f (x, y, z)
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

## Minterms

- Partimos con los minterms. La idea es crear una formula combinacional que de siempre 0, a menos que se cumpla algunos de los casos en donde el output sea 1.
- Cómo se logra esto? Forma normal disyuntiva (DNF)
  - Por cada caso en donde el output sea 1:
    - Todos los inputs deben aparecer ya sea en su forma “normal” o negada, unidas por compuertas AND ( $\wedge$ ).
    - Cuando se debe negar el input? Cuando aparece como un 0.

x	y	z	f (x, y, z)
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

## Minterms

- Partimos con los minterms. La idea es crear una formula combinacional que de siempre 0, a menos que se cumpla algunos de los casos en donde el output sea 1.
- Cómo se logra esto? Forma normal disyuntiva (DNF)
  - Por cada caso en donde el output sea 1:
    - Todos los inputs deben aparecer ya sea en su forma “normal” o negada, unidas por compuertas AND ( $\wedge$ ).
    - Cuando se debe negar el input? Cuando aparece como un 0.
- Partamos con el primer caso. Como x e y valen 1, aparecen tal cual en la formula. Por otro lado, z vale 0, entonces se debe usar su versión negada.

$$m_3 = x \cdot y \cdot \bar{z}$$

x	y	z	f (x, y, z)
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

## Minterms

- Partimos con los minterms. La idea es crear una formula combinacional que de siempre 0, a menos que se cumpla algunos de los casos en donde el output sea 1.
- Cómo se logra esto? Forma normal disyuntiva (DNF)
  - Por cada caso en donde el output sea 1:
    - Todos los inputs deben aparecer ya sea en su forma “normal” o negada, unidas por compuertas AND ( $\wedge$ ).
    - Cuando se debe negar el input? Cuando aparece como un 0.
- Partamos con el primer caso. Como x e y valen 1, aparecen tal cual en la formula. Por otro lado, z vale 0, entonces se debe usar su versión negada.

$$m_3 = x \cdot y \cdot \bar{z}$$

$$m_5 = \bar{x} \cdot y \cdot z$$

x	y	z	f (x, y, z)
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

## Minterms

- Partimos con los minterms. La idea es crear una formula combinacional que de siempre 0, a menos que se cumpla algunos de los casos en donde el output sea 1.
- Cómo se logra esto? Forma normal disyuntiva (DNF)
  - Por cada caso en donde el output sea 1:
    - Todos los inputs deben aparecer ya sea en su forma “normal” o negada, unidas por compuertas AND ( $\wedge$ ).
    - Cuando se debe negar el input? Cuando aparece como un 0.
- Partamos con el primer caso. Como x e y valen 1, aparecen tal cual en la formula. Por otro lado, z vale 0, entonces se debe usar su versión negada.

$$m_3 = x \cdot y \cdot \bar{z}$$

$$m_5 = \bar{x} \cdot y \cdot z$$

$$m_7 = x \cdot \bar{y} \cdot z$$

x	y	z	f (x, y, z)
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

## Minterms

- Partimos con los minterms. La idea es crear una formula combinacional que de siempre 0, a menos que se cumpla algunos de los casos en donde el output sea 1.
- Cómo se logra esto? Forma normal disyuntiva (DNF)
  - Por cada caso en donde el output sea 1:
    - Todos los inputs deben aparecer ya sea en su forma “normal” o negada, unidas por compuertas AND ( $\wedge$ ).
    - Cuando se debe negar el input? Cuando aparece como un 0.
- Partamos con el primer caso. Como x e y valen 1, aparecen tal cual en la formula. Por otro lado, z vale 0, entonces se debe usar su versión negada.

$$m_3 = x \cdot y \cdot \bar{z}$$

$$m_5 = \bar{x} \cdot y \cdot z$$

$$m_7 = x \cdot \bar{y} \cdot z$$

$$m_8 = x \cdot y \cdot z$$

x	y	z	f (x, y, z)
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

## Minterms

$$m_3 = x \cdot y \cdot \bar{z}$$

$$m_5 = \bar{x} \cdot y \cdot z$$

$$m_7 = x \cdot \bar{y} \cdot z$$

$$m_8 = x \cdot y \cdot z$$

- Una vez que ya se tienen todas las fórmulas de las combinaciones, se deben juntar usando compuertas OR's (V).
- Entonces la fórmula que se obtiene para la tabla de verdad es la siguiente.

$$f(x, y, z) = (x \cdot y \cdot \bar{z}) + (\bar{x} \cdot y \cdot z) + (x \cdot \bar{y} \cdot z) + (x \cdot y \cdot z)$$

x	y	z	f (x, y, z)
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1



## Minterms

$$m_3 = x \cdot y \cdot \bar{z}$$

$$m_5 = \bar{x} \cdot y \cdot z$$

$$m_7 = x \cdot \bar{y} \cdot z$$

$$m_8 = x \cdot y \cdot z$$

- Una vez que ya se tienen todas las fórmulas de las combinaciones, se deben juntar usando compuertas OR's (V).
- Entonces la fórmula que se obtiene para la tabla de verdad es la siguiente.

$$f(x, y, z) = (x \cdot y \cdot \bar{z}) + (\bar{x} \cdot y \cdot z) + (x \cdot \bar{y} \cdot z) + (x \cdot y \cdot z)$$

Pueden comprobar que si reemplazan con cualquier valor de la tabla de verdad, la formula va a dar el resultado esperado.

x	y	z	f (x, y, z)
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

## Maxterms

- Para los maxterms es el mismo procedimiento, pero inverso. La idea es crear una formula combinacional que de siempre 1, a menos que se cumpla algunos de los casos en donde el output sea 0.
- Cómo se logra esto? Forma normal conjuntiva (CNF)
  - Por cada caso en donde el output sea 0:
    - Todos los inputs deben aparecer ya sea en su forma “normal” o negada, unidas por compuertas OR ( $\vee$ ).
    - Cuando se debe negar el input? Cuando aparece como un 1.

x	y	z	f (x, y, z)
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

## Maxterms

- Para los maxterms es el mismo procedimiento, pero inverso. La idea es crear una formula combinacional que de siempre 1, a menos que se cumpla algunos de los casos en donde el output sea 0.
- Cómo se logra esto? Forma normal conjuntiva (CNF)
  - Por cada caso en donde el output sea 0:
    - Todos los inputs deben aparecer ya sea en su forma “normal” o negada, unidas por compuertas OR (V).
    - Cuando se debe negar el input? Cuando aparece como un 1.
- Partamos con el primer caso. Como x, y, y z aparecen como 0, ninguno se debe negar.

$$M_0 = x + y + z$$

x	y	z	f (x, y, z)
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

## Maxterms

- Para los maxterms es el mismo procedimiento, pero inverso. La idea es crear una formula combinacional que de siempre 1, a menos que se cumpla algunos de los casos en donde el output sea 0.
- Cómo se logra esto? Forma normal conjuntiva (CNF)
  - Por cada caso en donde el output sea 0:
    - Todos los inputs deben aparecer ya sea en su forma “normal” o negada, unidas por compuertas OR (V).
    - Cuando se debe negar el input? Cuando aparece como un 1.
- Partamos con el primer caso. Como x, y, y z aparecen como 0, ninguno se debe negar.

$$M_0 = x + y + z$$

$$M_1 = x + \bar{y} + z$$

x	y	z	f (x, y, z)
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

## Maxterms

- Para los maxterms es el mismo procedimiento, pero inverso. La idea es crear una formula combinacional que de siempre 1, a menos que se cumpla algunos de los casos en donde el output sea 0.
- Cómo se logra esto? Forma normal conjuntiva (CNF)
  - Por cada caso en donde el output sea 0:
    - Todos los inputs deben aparecer ya sea en su forma “normal” o negada, unidas por compuertas OR (V).
    - Cuando se debe negar el input? Cuando aparece como un 1.
- Partamos con el primer caso. Como x, y, y z aparecen como 0, ninguno se debe negar.

$$M_0 = x + y + z$$

$$M_1 = x + \bar{y} + z$$

$$M_2 = \bar{x} + y + z$$

x	y	z	f (x, y, z)
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

## Maxterms

- Para los maxterms es el mismo procedimiento, pero inverso. La idea es crear una formula combinacional que de siempre 1, a menos que se cumpla algunos de los casos en donde el output sea 0.
- Cómo se logra esto? Forma normal conjuntiva (CNF)
  - Por cada caso en donde el output sea 0:
    - Todos los inputs deben aparecer ya sea en su forma “normal” o negada, unidas por compuertas OR (V).
    - Cuando se debe negar el input? Cuando aparece como un 1.
- Partamos con el primer caso. Como x, y, y z aparecen como 0, ninguno se debe negar.

$$M_0 = x + y + z$$

$$M_1 = x + \bar{y} + z$$

$$M_2 = \bar{x} + y + z$$

$$M_4 = x + y + \bar{z}$$

x	y	z	f (x, y, z)
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

## Maxterms

$$M_0 = x + y + z$$

$$M_1 = x + \bar{y} + z$$

$$M_2 = \bar{x} + y + z$$

$$M_4 = x + y + \bar{z}$$

- Una vez que ya se tienen todas las fórmulas de las combinaciones, se deben juntar usando compuertas AND's ( $\wedge$ ).
- Entonces la fórmula que se obtiene para la tabla de verdad es la siguiente.

$$f(x, y, z) = (x + y + z) \cdot (x + \bar{y} + z) \cdot (\bar{x} + y + z) \cdot (x + y + \bar{z})$$

x	y	z	f (x, y, z)
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

## Maxterms

$$M_0 = x + y + z$$

$$M_1 = x + \bar{y} + z$$

$$M_2 = \bar{x} + y + z$$

$$M_4 = x + y + \bar{z}$$

- Una vez que ya se tienen todas las fórmulas de las combinaciones, se deben juntar usando compuertas AND's ( $\wedge$ ).
- Entonces la fórmula que se obtiene para la tabla de verdad es la siguiente.

$$f(x, y, z) = (x + y + z) \cdot (x + \bar{y} + z) \cdot (\bar{x} + y + z) \cdot (x + y + \bar{z})$$

Pueden comprobar que si reemplazan con cualquier valor de la tabla de verdad, la formula va a dar el resultado esperado.

x	y	z	f (x, y, z)
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1




## Enabler

- Maravilloso.. Ya tenemos una forma de sumar y restar números binarios usando el mismo circuito, pero como hacemos para compartirlo? Tenemos que tener alguna manera de avisarle al sumador cuando se deben sumar o restar los números.
- Tenemos que tener alguna forma de controlar que input entra al circuito sumador.
- La forma de controlar que tenemos es usar una **señal de control**, es decir que mediante otro input indicaremos que operación queremos realizar.
- El primer circuito que nos permitirá seleccionar la salida es el **1 bit enabler**.

## Enabler

- El 1 bit **enabler** nos permite controlar la salida de un circuito a partir de la señal de control E.
- Depende de la señal de control E, la salida del circuito.
  - Si  $E=0$ , la salida del circuito va a ser 0.
  - Si  $E=1$ , entonces la salida del circuito va a ser el valor de A (este puede ser 0 o 1).


E	A'
0	0
1	A

 

## Enabler

- Este circuito se puede extender a más bits, por ejemplo a 4.

E	A'
0	0
1	A

 

## Multiplexor


- Otra forma que tenemos para poder controlar la salida de un circuito a partir de una señal de control son los **multiplexores**.
- Para que nos sirven? A diferencia de los enablers, podemos usar todos los casos de la señal de control para direccionar la salida.
- A la señal de control de los multiplexores también se le llama **selector**.
- Por ejemplo, si tenemos un selector de 1 bit significa que podemos hacer que el output del circuito sea A (si  $S = 0$ ), o B (si  $S = 1$ ).

Depende de la cantidad de bits del selector, la cantidad de entradas que se pueden seleccionar.

## Multiplexor

- Veamos cómo se ve un multiplexor con entradas de 1 bit y selector de 1 bit.
- El valor de M depende del selector S.
  - Si  $S=0$ , M toma el valor de A
  - Si  $S=1$ , M toma el valor de B


S	M
0	A
1	B

 

## Multiplexor

- Ahora, como es un multiplexor con entradas de 3 bits y selector de 1 bit.
- El valor de M depende del selector S.
  - Si  $S=0$ , M toma el valor de A
  - Si  $S=1$ , M toma el valor de B


S	M
0	A
1	B

 

## Multiplexor

- Ahora, como es un multiplexor con entradas de 4 bits, pero un selector de 2 bits, esto nos permite tener más entradas.
- El valor de M depende del selector S.
  - Si  $S=0$ , M toma el valor de A
  - Si  $S=1$ , M toma el valor de B
  - Si  $S=2$ , M toma el valor de C
  - Si  $S=3$ , M toma el valor de D

$S_1$	$S_0$	M
0	0	A
0	1	B
1	0	C
1	1	D

 


## Multiplexor

- Ahora, como es un multiplexor con entradas de 4 bits, pero un selector de 2 bits, esto nos permite tener más entradas.
- El valor de M depende del selector S.
  - Si  $S=0$ , M toma el valor de A
  - Si  $S=1$ , M toma el valor de B
  - Si  $S=2$ , M toma el value de C
  - Si  $S=3$ , M toma el valor de D

$S_1$	$S_0$	M
0	0	A
0	1	B
1	0	C
1	1	D

 Podemos abreviar un poco el circuito utilizando la notación de bus de datos, esto quiere decir que, en vez de ser 1 bit, son 4 bits.






## Multiplexor

- Ahora, como es un multiplexor con entradas de 4 bits, pero un selector de 2 bits, esto nos permite tener más entradas.
- El valor de M depende del selector S.
  - Si  $S=0$ , M toma el valor de A
  - Si  $S=1$ , M toma el valor de B
  - Si  $S=2$ , M toma el valor de C
  - Si  $S=3$ , M toma el valor de D

$S_1$	$S_0$	M
0	0	A
0	1	B
1	0	C
1	1	D


Cómo se ve por dentro? Veremos cómo se comporta para un bit.

 Podemos abreviar un poco el circuito utilizando la notación de bus de datos, esto quiere decir que, en vez de ser 1 bit, son 4 bits.


 
## Multiplexor


- Podemos ver cómo funciona el multiplexor de varias entradas para un bit.
- Para extenderlo a  $n$  bits solo se necesitan replicar varios de estos por cada bit de los inputs.
- Si tenemos un selector de  $n$  bits, podemos tener  $2^n$  entradas.



## Decodificador


- Ya estamos casi listos para construir una de las componentes más importantes de nuestro computador básico, pero antes necesitamos ver un par de circuitos más.
- Un **decodificador** tiene  $n$  bits de inputs y  $2^n$  de output.
- Nos permite “descomprimir” una señal más compacta.
- Por ejemplo, podemos tener un decodificador **one-hot**. Este solo enciende una de las señales de output a la vez.

$A_1$	$A_0$	$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

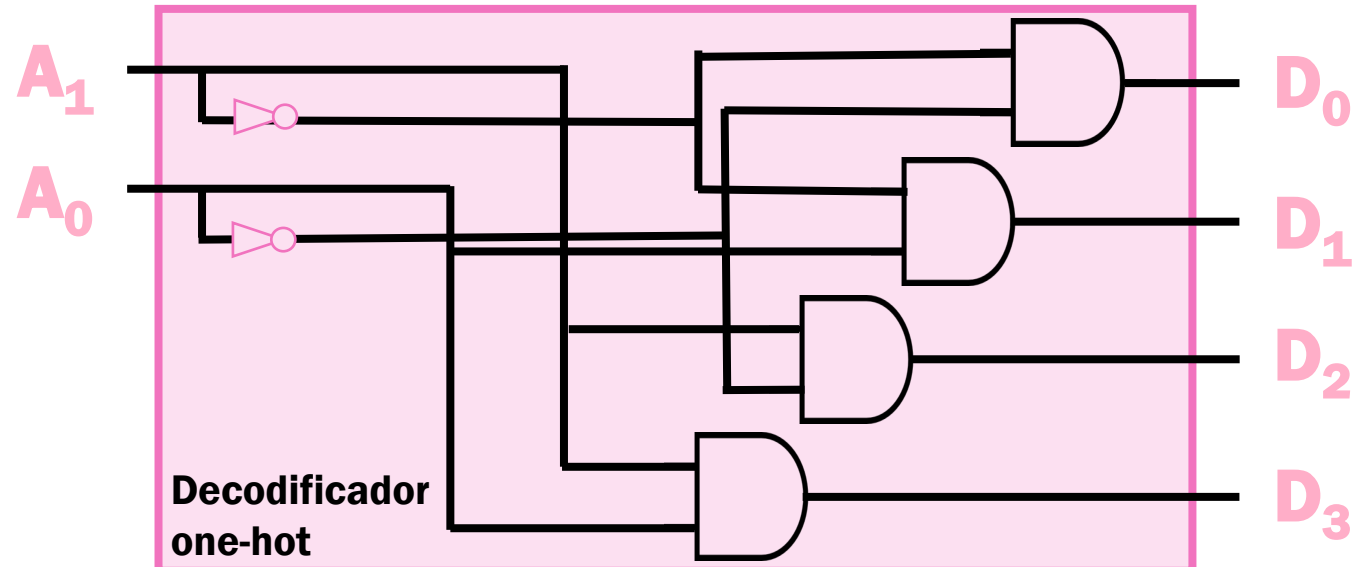
 
## Comparador

- Compara dos patrones de bits del **mismo** largo.
- Si ambos números son iguales bit a bit, entonces el circuito toma el valor de 1, en caso contrario es 0.
- Ejemplo de un circuito comparador de 4 bits



## Sumador-Restador

- Hace varias diapos atrás dijimos que queríamos tener un circuito que sea capaz de sumar y restar.
- Sabemos que nuestro circuito sumador lo puede lograr, pero necesitamos una forma de seleccionar el input B sea su complemento de 2 para la resta. Cómo podemos lograr esto?

## Sumador-Restador


- Hace varias diapos atrás dijimos que queríamos tener un circuito que sea capaz de sumar y restar.
- Sabemos que nuestro circuito sumador lo puede lograr, pero necesitamos una forma de seleccionar el input B sea su complemento de 2 para la resta. Cómo podemos lograr esto? **Con multiplexores!**

## Sumador-Restador

- Hace varias diapos atrás dijimos que queríamos tener un circuito que sea capaz de sumar y restar.
- Sabemos que nuestro circuito sumador lo puede lograr, pero necesitamos una forma de seleccionar el input B sea su complemento de 2 para la resta. Cómo podemos lograr esto? **Con multiplexores!**

Veamos cómo queda un sumador-restador de 4 bits...

## Sumador-Restador

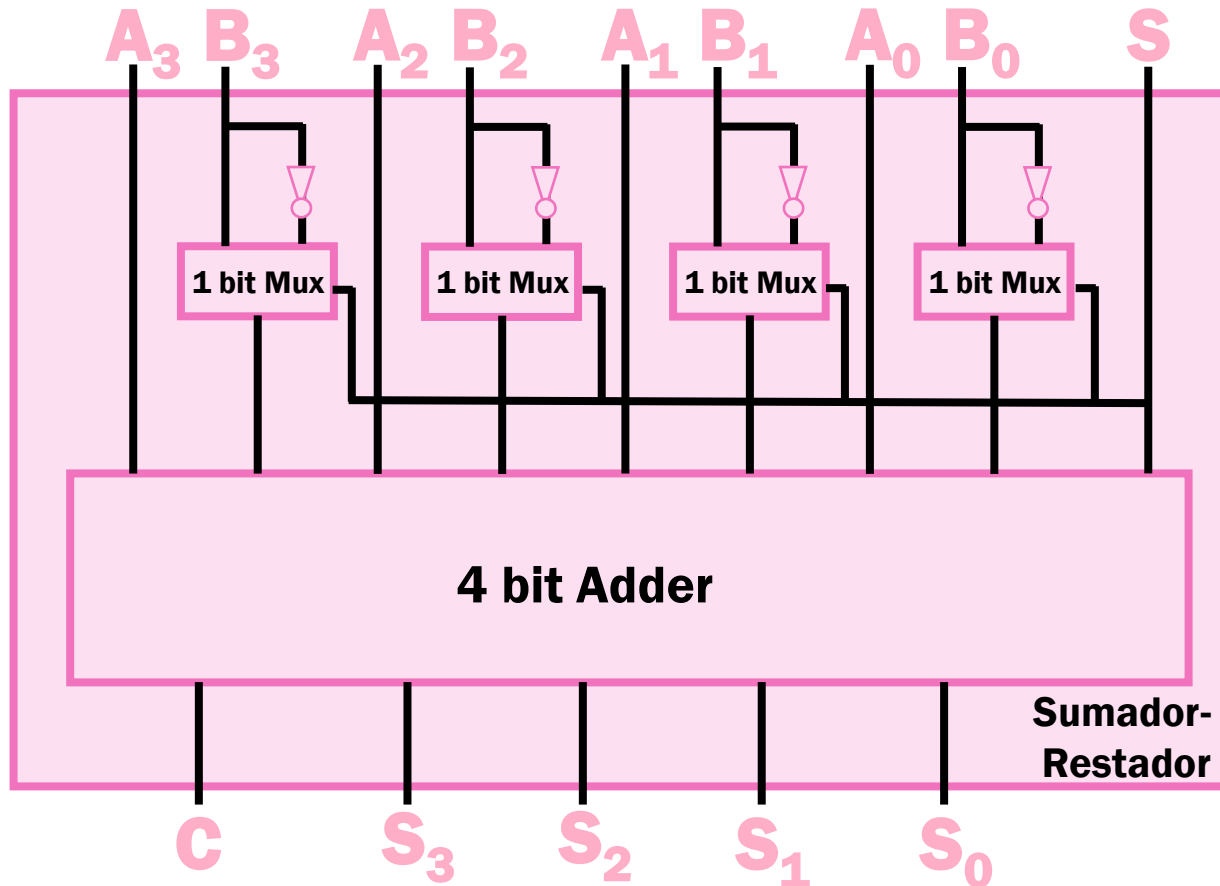


- Usaremos  $S$  para indicar si la operación que se quiere realizar es una suma o resta.
  - $S = 0$  indica suma
  - $S = 1$  indica resta
- El  $S$  nos sirve como selector para los multiplexores. Si  $S = 1$  se usará la negación de  $B$  como input para el sumador.
- También el  $S$  nos indica el carry inicial para el sumador.


 
# ALU


- Que es la ALU? Es la unidad aritmética lógica de un computador.
- Es un circuito que se encarga de realizar operaciones lógicas (como AND y OR) y aritméticas (como la suma y resta) sobre dos operandos.
- Los operandos que utiliza: A y B, van a ser de n bits cada uno.
- El resultado R de la operación es también de n bits.
- Tiene una señal de control S de m bits que permite seleccionar entre máximo  $2^m$  operaciones.


 
# ALU


- Que es la ALU? Es la unidad aritmética lógica de un computador.
- Es un circuito que se encarga de realizar operaciones lógicas (como AND y OR) y aritméticas (como la suma y resta) sobre dos operandos.
- Los operandos que utiliza: A y B, van a ser de n bits cada uno.
- El resultado R de la operación es también de n bits.
- Tiene una señal de control S de m bits que permite seleccionar entre máximo  $2^m$  operaciones.

Por ahora vamos a considerar que nuestro computador básico tiene solamente 8 operaciones ( $m=3$ ) y opera sobre números de 8 bits ( $n=8$ ).



 
## ALU

- Entonces si nuestra ALU va a ser capaz de realizar 8 operaciones y sabemos que tenemos la suma y la resta. Cuáles son las otras 6 operaciones?


 
# ALU

- Entonces si nuestra ALU va a ser capaz de realizar 8 operaciones y sabemos que tenemos la suma y la resta. Cuáles son las otras 6 operaciones?
- Vamos a tener:
  - $A + B$
  - $A - B$
  - $A \text{ AND } B$
  - $A \text{ OR } B$
  - $\text{NOT } A$
  - $A \text{ XOR } B$




# ALU

- Entonces si nuestra ALU va a ser capaz de realizar 8 operaciones y sabemos que tenemos la suma y la resta. Cuáles son las otras 6 operaciones?

- Vamos a tener:





- $A + B$
- $A - B$
- $A \text{ AND } B$
- $A \text{ OR } B$
- $\text{NOT } A$
- $A \text{ XOR } B$

 **Operaciones lógicas super básicas pero muy útiles para aplicaciones más complejas**


    
## ALU

- Así se ven los circuitos de las operaciones lógicas.
- Recordar que cada operación se realiza bit a bit, esta es solo una forma de representarlo para que quede más compacto.







# ALU

Coincidiremos...

**A = 1101**

    **B = 1010**

- Así se ven los circuitos de las operaciones lógicas.
- Recordar que cada operación se realiza bit a bit, esta es solo una forma de representarlo para que quede más compacto.




# ALU

Coincidiremos...


**A = 1101**

 **B = 1010**


- Así se ven los circuitos de las operaciones lógicas.
- Recordar que cada operación se realiza bit a bit, esta es solo una forma de representarlo para que quede más compacto.




**1000**

 

**1111**

 

**0010**

 


**0111**


 
# ALU

- Entonces si nuestra ALU va a ser capaz de realizar 8 operaciones y sabemos que tenemos la suma y la resta. Cuáles son las otras 6 operaciones?
- Vamos a tener:
  - $A + B$
  - $A - B$
  - $A \text{ AND } B$
  - $A \text{ OR } B$
  - NOT A
  - $A \text{ XOR } B$
  - Shift Left A
  - Shift Right A



## ALU: Shifts

- Los shifts corresponden a desplazar el numero una posición a la izquierda o derecha.
  - El bit que sale se descarta.
  - Quedará una posición vacía:
    - SHL: se rellena con 0
    - SHR: se mantiene el bit

Shift Left

**0 1 0 0 1 0 1 1**  
**1 0 0 1 0 1 1 0**

Shift Right

**0 1 0 0 1 0 1 1**  
**0 0 1 0 0 1 0 1**

## ALU: Shifts

- Los shifts corresponden a desplazar el numero una posición a la izquierda o derecha.
  - El bit que sale se descarta.
  - Quedará una posición vacía:
    - SHL: se rellena con 0
    - SHR: se mantiene el bit *por qué??*

**Shift Left**

**0 1 0 0 1 0 1 1**  
**1 0 0 1 0 1 1 0**

**Shift Right**

**0 1 0 0 1 0 1 1**  
**0 0 1 0 0 1 0 1**

## ALU: Shifts

- Los shifts parecen no representar nada, pero en realidad son muy útiles.
- SHL: Veamos que representa.
  - $\text{SHL}(0010) = 0100$

## ALU: Shifts

- Los shifts parecen no representar nada, pero en realidad son muy útiles.
- SHL: Veamos que representa.
  - $\text{SHL}(0010) = 0100$
  - $\text{SHL}(0101) = 1010$

## ALU: Shifts

- Los shifts parecen no representar nada, pero en realidad son muy útiles.
- SHL: Veamos que representa.
  - $\text{SHL}(0010) = 0100$
  - $\text{SHL}(0101) = 1010$

**Multiplicación por 2!**

## ALU: Shifts

- Los shifts parecen no representar nada, pero en realidad son muy útiles.
- SHL: Veamos que representa.
  - $\text{SHL}(0010) = 0100$
  - $\text{SHL}(0101) = 1010$
- SHR: Veamos que representa.
  - $\text{SHR}(0010) = 0001$

**Multiplicación por 2!**

## ALU: Shifts

- Los shifts parecen no representar nada, pero en realidad son muy útiles.
- SHL: Veamos que representa.
  - $\text{SHL}(0010) = 0100$
  - $\text{SHL}(0101) = 1010$
- SHR: Veamos que representa.
  - $\text{SHR}(0010) = 0001$
  - $\text{SHR}(0101) = 0010$

**Multiplicación por 2!**



## ALU: Shifts

- Los shifts parecen no representar nada, pero en realidad son muy útiles.
- SHL: Veamos que representa.
  - $\text{SHL}(0010) = 0100$
  - $\text{SHL}(0101) = 1010$
- SHR: Veamos que representa.
  - $\text{SHR}(0010) = 0001$
  - $\text{SHR}(0101) = 0010$

**Multiplicación por 2!**

**División entera por 2!**

## ALU: Shifts

- Los shifts parecen no representar nada, pero en realidad son muy útiles.
- SHL: Veamos que representa.
  - $\text{SHL}(0010) = 0100$
  - $\text{SHL}(0101) = 1010$
- SHR: Veamos que representa.
  - $\text{SHR}(0010) = 0001$
  - $\text{SHR}(0101) = 0010$

**Multiplicación por 2!**


**División entera por 2!**

Estas operaciones nos permiten implementar algoritmos más eficientes.

Por ejemplo, si queremos multiplicar no necesitamos repetir la suma  $n$  veces, sino que podemos primero multiplicar por la mayor potencia de 2 (usando SHL) y luego sumar la cantidad necesaria para llegar a  $n$ .
 
## ALU

- Con esto tenemos lista nuestra ALU de 8 operaciones.



S <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>	Operación
0	0	0	Suma
0	0	1	Resta
0	1	0	AND
0	1	1	OR
1	0	0	NOT
1	0	1	XOR
1	1	0	SHL
1	1	1	SHR

- El R corresponderá al resultado de la operación que se “ejecutó” según lo que indica S.
  - S = 100, entonces R = NOT A
  - S = 001, entonces R = A - B



**DCC**  
DEPARTAMENTO DE CIENCIA  
DE LA COMPUTACIÓN

# **IIC2343 – Arquitectura de Computadores**

**Clase 2 – Lógica Digital (continuación...)**